

第6章 顺序代码

VHDL本质上是一种并发执行的代码，但是出于设计同步时序电路的需要，需要使用一些能够**顺序执行**的语句块，包括：PROCESS、FUNCTION、PROCEDURE。 **这些语句块之间仍然是并发执行的，但内部是顺序执行的**，称为顺序代码，又称行为描述代码。

使用顺序代码**不但可以实现时序逻辑，还可以实现组合逻辑。**

6.1、进程（process）

进程（process）内部的语句是一种顺序描述语句，其内部经常包括if, wait, case或loop语句。

特点：

- 1、进程与进程，或其它并发语句之间的**并发性**；
- 2、**进程内部的顺序性**；
- 3、要么使用敏感信号列表（sensitivity list），要么使用wait语句，**二者不可同时使用**。
- 4、进程必须包含在主代码段中，当敏感信号列表中的某个信号发生变化，或者wait语句的条件满足时，process内部的代码就**顺序执行一次**；

语法结构:

```
[标记: ] process [( 敏感信号表)]  
    [variable name: type[range][:=初始值]]  
begin  
    { 顺序描述语句}  
end process [标记];
```

可选,
增强代码可读性,
命名规则: 非关键字

对临时连线的
赋值,不可综合

- 敏感信号表：进程内要读取的所有敏感信号（包括端口）的列表。每一个敏感信号的变化，都将启动进程。


格式：

信号名称 {, 信号名称 }

- 注意：若电路模块对某输入信号不“敏感”，则该输入信号不必放入敏感信号列表中。
- 如同步时序电路中只对clk和rst这两个输入信号敏感，而对data, addr等输入信号不敏感，则敏感信号列表中只需放入clk和rst即可；
- 在纯组合逻辑电路中，电路模块对任意一个输入信号都是敏感的，所以如果要使用process来实现一段组合逻辑，则必须将所有的输入信号都放入敏感信号列表中。

- 在使用顺序代码实现一个同步时序电路时，必须对某些信号边沿的跳变进行监视（典型的是时钟信号clock的上升沿或下降沿）
- 通常使用EVENT来监视一个信号是否发生了边沿跳变
- 通常在process中使用敏感信号clk来实现同步时序电路。

■ 例1：带有异步复位端的D触发器

 

功能描述： 时序逻辑电路的基本单元

- 当输入的时钟信号为上升沿时，输出信号 q 等于当前输入值；
- 异步复位端 rst （reset）： $rst='1'$ 时 $q='0'$ ；优先级高于当前输入值；

■ 实现代码

```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all;  
entity dff is  
    port(d,clk,rst: IN std_logic;  
          q: OUT std_logic);  
end dff;  
architecture behavior of dff is  
begin  
    process(clk,rst)  
    begin  
        if (rst='1') then  
            q<=0;  
        else (clk'event AND clk='1') then  
            q<=d;  
        end if;  
    end process;  
end behavior;
```

任意一个信号发生变化时，**process** 中的所有语句就执行一次

敏感信号表的特点：

1、同步进程的敏感信号表中只有时钟信号。

如：

```
process (clk)
begin
    if (clk'event and clk = '1') then
        if reset = '1' then
            data <= "00";
        else
            data <= in_data;
        end if;
    end if;
end process;
```


2、异步进程敏感信号表中除时钟信号外，还有其它信号。

例：

```
process (clk, reset)
begin
    if reset = '1' then
        data <= "00";
    elsif (clk'event and clk = '1') then
        data <= in_data;
    end if;
end process;
```

3、如果有 wait 语句，则不允许有敏感信号表。

```
PROCESS (a,b)
BEGIN
    --sequential statements
END PROCESS;
```

```
PROCESS
BEGIN
    WAIT ON/Until signalx/signal_expr ; //先
    -- sequential statements //后
END PROCESS;
```

6.2 信号和变量的基本知识

VHDL中两种动态的传递数值的方法：信号与变量。

两者的差异：

- 有效范围的不同：

信号：程序包、实体、结构体；全局量。

变量：进程、子程序；局部量。

- 赋值方式的不同：

变量：= 表达式；

信号 <= 表达式；

- 赋值行为的不同：

信号赋值延迟更新数值、时序电路；

变量赋值立即更新数值、组合电路。

6.3 IF语句

只能用于顺序代码，只能在process、function和procedure中出现。

语法结构：

```
if (表达式) then
```

```
    语句1;    --可以多个语句，不必使用 {}
```

```
    语句2;
```

```
    ...
```


```
elseif (表达式) then    或者    else
```

```
    ...
```

```
end if;
```

 1) if 语句的门控控制

```
if 条件 then  
    顺序处理语句;  
end if;
```



例: if (ena = '1') then

q <= d;

end if; ---没有else描述!


综合后生成锁存器 (latch)

注意：用if或者case语句做逻辑电路的时候，必须**为信号设置默认值，避免生成latch电路**。有两种方法：

- 在if, case语句**之前**对目标信号进行赋值，采用这种方法，就不必专门写else或者when others语句对信号进行默认赋值。
- 在else或者when others语句**中**对信号进行默认条件下的赋值。
- 如果违反了上述规则，那么会在综合电路的时候形成一个transparent latch，也就是电平触发的锁存器，这对**电路的时序分析**等会造成很大的麻烦。

条件改为时钟沿，则生成 D触发器：
 
```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity dff is
    port (clk,d:in std_logic;
          q:out std_logic);
end dff;
architecture rtl of dff is
begin
    process (clk)
    begin
        if (clk'event and clk='1') then
            q<=d;
        end if;
    end process;
end rtl;
```



注意：在时序电路中，如果没有在else语句或者when others语句中对信号赋值，那么**综合工具会认为寄存器保持当前输入。**

2) if 语句的二选择控制

格式:

```
if 条件 then  
    顺序处理语句;  
else  
    顺序处理语句;  
end if ;
```

用条件来选择两条不同程序执行的路径。

3) if 语句的多选择控制


if 语句的多选择控制又称为 if 语句的嵌套。

格式：

```
if 条件 then
    顺序处理语句;
elsif 条件 then
    顺序处理语句;
    ⋮
elsif 条件 then
    顺序处理语句;
else
    顺序处理语句;
end if;
```

典型电路是多选一(四选一)电路。


```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity mux4 is
    port (input:in std_logic_vector(3 downto 0);
          sel:in std_logic_vector(1 downto 0);
          y:out std_logic);
end mux4;
architecture rtl of mux4 is
begin
    process(input, sel)
    begin
        if (sel="00") then y<=input(0);
        elsif (sel="01") then y<=input(1);
        elsif (sel="10") then y<=input(2);
        else y<=input(3);
        end if;
    end process;
end rtl;
```

 

`if_then_elsif` 语句中隐含了优先级别的判断，最先出现的条件优先级最高，可用于设计具有优先级的电路，如8-3优先级编码器。

如果不希望出现优先级的情况，则可使用CASE语句。

例6.2 模10计数器

 

功能描述：循环累加clk上升沿的次数，输出到4位的digit。

```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all;  
ENTITY counter IS  
    port ( clk: IN std_logic;  
           digit: OUT integer range 0 to 9);  
END counter;
```

ARCHITECTURE counter of counter IS

begin

count: process(clk)

variable temp: integer range 0 to 10;

begin

if (clk'event AND clk='1') then

temp:=temp+1;

if (temp=10) then temp:=0;

end if;

end if;

digit<=temp;

end process count;

end counter;

模10计数时，该段代码有哪些缺陷？有奖竞答！

ARCHITECTURE counter of counter IS

begin

count: process(clk)

variable temp: integer range 0 to 10;

4bit位宽

begin

if (clk'event AND clk='1') then

temp:=temp+1;

未赋初值，因为4位宽，所以可能>10而
≤15:周期的浪费！
另，不能从0开始计数！可加复位信号

if (temp=10) then temp:=0;

end if;

end if;

digit<=temp;

end process count;

end counter;

不是latch,
而是二选
一的选择
器

常数比较电路，代价较大，如何优化？
与常数0进行比较，递减计数，一个简
单的“与”即可，不必构建复杂的全比
较器！

ARCHITECTURE counter of counter IS

begin

count: process(clk)

variable temp: integer range 0 to 10;

begin

if (clk'event AND clk='1') then

temp:=temp-1;

if (temp=0) then temp:=10;

end if;

end if;

digit<=temp;

end process count;

end counter;

6.4 WAIT语句

- 用法与IF语句类似，且形式更加多样。
- 如果在process内部使用了wait语句，则process就不能再使用敏感信号列表。并且wait语句是process内部的第一条语句。
- wait条件满足时，process内部代码就执行一次。
- 常用的三种语法：

wait on	单个或多个信号；	-- 敏感信号量变化
wait until	单个信号条件；	-- 条件满足（可综合）
wait for	time；	-- 时间到（只能仿真，不可综合）

例6.5 使用wait until语句设计模10计数器

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

entity counter is
    port (clk: IN std_logic;
          digit: OUT integer range 0 to 9);
end counter;

architecture counter of counter is
begin
    process ---没有敏感信号列表
        variable temp: integer range 0 to 10;
    begin
        wait until (clk'event AND clk='1');
        temp:=temp+1;
        if (temp=10) then temp:=0;
        end if;
        digit<=temp;
    end process;
end counter;
```

第一条

6.5 CASE语句

语法结构：

CASE 表达式 **IS**

WHEN 条件表达式=>顺序执行语句;

WHEN 条件表达式=>顺序执行语句;

END CASE;

注意：在每个测试条件下case语句允许执行多个赋值操作，而with/select语句只允许执行一个赋值操作。

例:

CASE control IS

when “00”=>x<=a; y<=b;

when “01”=>x<=b; y<=c;

when **OTHERS**=>x<=“0000”;y<=“zzzz”;

END CASE;

代表了所有未列出的可能情况。

注意: 可使用关键字NULL来表示操作没有发生，如:

when others=>null;

6.6 LOOP语句

- 当一段代码需要多次重复、顺序地执行时，loop语句非常有效。
- 只能在process、function和procedure中使用；
- 与generate语句的最大不同：
 - generate语句复制建立某项操作的 0 个或多个备份，这些备份并行地执行某项操作，与先后顺序无关；
 - loop语句则按顺序、循环地执行某项操作。

LOOP语句的语法结构:

- FOR/LOOP: 循环固定次数

上/下界必须是静态值,
有一个计数比较模块
来加以控制

[label:] FOR 循环变量 IN 范围 LOOP

(顺序描述语句)

END LOOP [label];

- WHILE/LOOP: 循环执行直到某个条件不再满足

[label:] WHILE 条件表达式 LOOP

(顺序描述语句)

END LOOP [label];

- EXIT：结束整个循环操作

[label:] EXIT [label] [WHEN 条件表达式];

- NEXT：跳出本次循环操作

[label:] NEXT [loop_label] [WHEN 条件表达式];

例：

FOR i IN 0 TO data'range LOOP

case data(i) is

when '0' => count:=count+1;

when others=> EXIT;

end case;

END loop;


例6.8 逐级进位加法器 (vs 并行进位加法器)

功能描述：最为常用的基本功能模块。


• 输入矢量a和b为8位**无符号数**，cin为输入的进位位，s为输出的和，cout为输出的进位位；

$$s_j = a_j \text{ XOR } b_j \text{ XOR } c_j;$$
 
$$c_{j+1} = (a_j \text{ AND } b_j) \text{ OR } (a_j \text{ AND } c_j) \text{ OR } (b_j \text{ AND } c_j);$$



一位全加器

 

8位逐级进位加法器

代码的实现方案一： ----使用**generic**语句

```
library ieee;
```

```
use ieee.std_logic_1164.all;
```

```
entity adder is
```

```
    generic (length: integer :=8);
```

```
    port (a, b: IN std_logic_vector (length-1 downto 0);
```

```
          cin: IN std_logic;
```

```
          s: OUT std_logic_vector (length-1 downto 0);
```

```
          cout: OUT std_logic );
```

```
end adder;
```

```
architecture adder of adder is
```

```
begin
```

```
    process (a, b, cin)
```

```
        variable carry: std_logic_vector (length downto 0);
```

```
    begin
```

```
        carry(0) := cin;
```

```
        for i IN 0 TO length-1 LOOP
```

```
            s(i) <= a(i) XOR b(i) XOR carry(i);
```

```
            carry(i+1) := (a(i) AND b(i) ) OR (a(i) AND carry(i)) OR (b(i) AND carry(i));
```

```
        end LOOP;
```

```
    end process;
```

```
end adder;
```

代码的实现方案二： ----不使用generic语句

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
entity adder is  
    port (a, b: IN integer range 0 to 255;  
          c0: IN std_logic;  
          s: OUT integer range 0 to 255;  
          c8: OUT std_logic );  
end adder;
```

```
architecture adder of adder is  
begin
```

```
    process (a, b, c0)  
        variable temp: integer range 0 to 511;
```

```
    begin
```

```
        if (c0='1') then temp:=1;
```

```
        else temp:=0;
```

```
        end if;
```

```
        temp:=a+b+temp;
```

```
        if (temp>255) then
```

```
            c8<='1';
```

```
            temp:=temp-256;
```

```
        else c8<='0';
```

```
        end if;
```

```
        s<=temp;
```

```
    end process;
```

```
end adder;
```

std_logic_vector类型，不能
直接temp:=c0;

integer类型，可直接进行算
术运算;

Temp范围>s范围

6.7 CASE语句和IF语句的比较

原则上说来，IF/ELSE语句中ELSE的出现可能会造成综合后的电路中出现优先级解码器。（CASE语句中不会出现这种情况），但在实际综合时综合工具的优化功能往往不会出现这种情况。因此，使用IF语句和CASE语句编写的代码在综合优化后最终生成的电路结构通常是一样的。 **注意编码风格！**

例子：

-----IF语句-----

```
IF (sel="00") then x<=a;  
elsif (sel="01") then x<=b;  
elsif (sel="10") then x<=c;  
else x<=d;  
END IF;
```

-----CASE语句-----

```
CASE sel IS  
  when "00"=>x<=a;  
  when "01"=>x<=b;  
  when "10"=>x<=c;  
  when others=>x<=d;  
end case;
```

6.8 CASE语句和WITH语句的比较

↕	WITH (SELECT/WHEN) ↕	CASE (WHEN) ↕
代码类型↕	并发代码↕	顺序代码↕
用法↕	在 PROCESS、FUNCTION 和 PROCEDURE 外部使用↕	在 PROCESS、FUNCTION 和 PROCEDURE 内部使用↕
是否必须列出所有可能的组合↕	是↕	是↕
每个判断分支允许的最多赋值语句数目↕	1↕	任意数目↕
没有操作动作时使用的关键字↕	UNAFFECTED↕	NULL↕

例：使用with语句和case语句

-----使用with语句-----

WITH sel SELECT

x <= a when “00”;

b when “01”;

c when “10”;

unaffected when **OTHERS**;

-----使用case语句-----

CASE sel IS

when “00”=>x<=a;

when “01”=>x<=b;

when “10”=>x<=c;

when **OTHERS**=>**null**;

END CASE;

6.9 同步时序电路中的时钟问题

A: 如果在参考时钟的两个边沿（上升沿和下降沿）都触发对同一个信号的赋值操作，那么这样的代码通常是不可综合的。

如果出现这种情况，编译器将提示“信号值在时钟边沿不能保持（hold）”等警告信息。

例子：一个在每个时钟沿都进行计数操作的计数器

```
process (clk)
begin
    if(clk'event AND clk='1') then
        counter<=counter+1;
    elsif(clk'event AND clk='0') then
        counter<=counter+1;
    end if;
end process;
```

多驱动

(**注意**：“在参考时钟的两个边沿（上升沿和下降沿）都触发对同一个信号的赋值操作通常不可综合”不是绝对的，通过特殊的设计技术，在一些专用的、高速电路中是可以综合的，如DDR DRAM）

B: **EVENT**属性必须与某个测试条件关联，否则容易存在二义性。

例如语句IF (clk'event) 就存在**二义性**，可能是由高电平变为低电平，也可能是由低电平变为高电平。对该语句的解释因编译器的不同而不同。**有的编译器认为AND clk='1'是默认的，而有的编译器则会警告“时钟不稳定”。** 例：

```
process (clk)
begin
    if (clk'event) then counter:=counter+1;
    end if;
end process;
```

**存在二义性的语句
不被执行！**

C: 如果一个信号出现在process的敏感信号列表中，但没有在process内部的任何语句中出现，则编译器往往将其忽略。

例：

```
process (clk)
begin
    counter:=counter+1;
    ....
end process;
```

虽然看起来“只要clk发生变化，process内的语句就顺序执行一次”，但是由于clk未在process内部出现，编译器将提示“忽略了不必要的信号clk”，未达到设计的初衷。

D: “在参考时钟的两个边沿（上升沿和下降沿）都触发对**同一个信号**的赋值操作通常不可综合” =>“在参考时钟的两个边沿（上升沿和下降沿）分别触发信号a、b的赋值操作则是可以综合的”。

例:

```
process(clk)
```

```
begin
```

```
    if (clk'event AND clk='1') then
```

```
        x<=d;
```

```
    end if;
```

```
end process;
```

```
process(clk)
```

```
begin
```

```
    if (clk'event AND clk='0') then
```

```
        y<=d;
```

```
    end if;
```

```
end process;
```

例6.11 双数据总线的RAM设计

•功能描述:


在输入方向，当写使能信号wr_ena有效时（高电平），在随后的一个时钟上升沿出现时，输入数据总线上的数据将被写入地址总线所指定的位置上；当写使能信号wr_ena无效时（低电平），不会有新数据被写入RAM中。

在输出方向，输出数据总线上显示的数据**始终**是当前地址总线所指定的RAM空间中的内容。

•**端口定义**： 分离的输入/输出数据总线（data_in、data_out）、clk、wr_ena（高电平有效，若低电平有效，则往往定义为**n**WR_ENA）、addr。

•**规格**： RAM位宽为8bit，深度为16；使用GENERIC语句设计通用代码；

•**设计要点**： IF语句

 

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

entity ram is

generic (bits: integer:=8; --位宽

words:integer:=16; --深度);

port (wr_ena, clk:IN std_logic; addr: IN integer range 0 to words-1;

data_in: IN std_logic_vector (bits-1 downto 0);

data_out: OUT std_logic_vector (bits-1 downto 0));

end ram;

architecture ram of ram is

type vector_array is array(0 to words-1) of std_logic_vector(bits-1 downto 0);

signal memory: vector_array;

begin

process(clk, wr_ena)

begin

if (wr_ena='1') then

if (clk'event and clk='1') then

memory(addr)<=data_in;

end if;

end if;

end process;

data_out<=memory(addr);

end ram;

独立于process，不受clk
与wr_ena的影响

6.10 使用顺序代码设计组合逻辑电路

- 需遵循的原则：


① 确保在`process`中用到的所有输入信号都出现在敏感信号列表中。（否则，编译器提示warning: “...”）

② 确保考虑了输入/输出信号的所有可能组合，即电路的真值表必须在代码中完整地反映出来（并发代码与顺序代码都一样），多使用`others`。（否则，生成latch）

 例6.12：会错误生成latch的组合逻辑设计

功能描述：实现一个多路复用器。

- **x**是输出端之一，输出值等于sel所选择的一个输入端的值；
- **y**是输出端之二，当sel=“00”时，y=‘0’；当sel=“01”时，y=‘1’；



<u>sel</u>	<u>x</u>	<u>y</u>
00	a	0
01	b	1
10	c	
11	d	

完全依据文字描述得出的真值表

实现代码

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity example is
    port (a, b, c, d: IN std_logic;
          sel: IN integer range 0 to 3;
          x, y: OUT std_logic );
end example;
architecture example of example is
begin
    process (a, b, c, d, sel)
    begin
        if (sel=0) then      x<=a;
        elsif (sel=1) then  x<=b;
        elsif (sel=2) then  x<=c;
        else                 x<=d;
        end if;
    end process;
end example;
```

y<='0';
y<='1';

y的赋值？

- 仿真结果：当sel=2或3时，y的波形异常，同一输入，不同输出结果；
- 综合结果：有latch生成。

<u>sel</u>	x	y
00	a	0
01	b	1
10	c	y
11	d	y

代码所实际实现的真值表

•原因分析：文字描述中还有一层隐含的意思未被表达出来：

当sel=“10”或“11”时，无需考虑y的值；

•正确的代码实现方法： 在使用条件语句如if或case 时，如果遇到“无需考虑某个条件下某信号的赋值”或“某信号的值不能确定”时，务必要将std_logic类型的值 ‘x’赋值给该信号。

sel ⁺	x ⁺	y ⁺
00 ⁺	a ⁺	0 ⁺
01 ⁺	b ⁺	1 ⁺
10 ⁺	c ⁺	X ⁺
11 ⁺	d ⁺	X ⁺

正确实现的真值表

.....

```
process (a, b, c, d, sel)
```

```
begin
```

```
    if (sel=0) then      x<=a;    y<='0';
```

```
    elsif (sel=1) then  x<=b;    y<='1';
```

```
    elsif (sel=2) then  x<=c;    y<='x';
```

```
    else                x<=d;    y<='x';
```

```
end if;
```

.....

- 语法记忆点:
- process (clk,..) ---无process_name;
.....
end **process**;
- if (...) then ---无if_name;

end **if**;
- Entity entity_name IS ---有entity_name;

...
end **entity_name**;
- Architecture arch_name of entity_name IS ---有arch_name;

.....
end **arch_name**;

第6章 课后思考题与作业

- 顺序代码有哪些标志性语句？--process...
- process语句的敏感信号列表特点？
- if语句使用不当会带来哪些负面影响？
 - 1、latch
 - 2、优先级编码电路
- case语句与with/select语句的异同？
- 在同步时序电路中，能否在两个clk边沿对同一个信号赋值？