

第二章 VHDL代码结构

- VHDL代码基本单元

- 库声明

 - 库的种类

 - 库的声明

- 实体

- 构造体

- 例题

VHDL代码基本单元

一段独立的VHDL代码至少包括三个部分：

- ◆ **库** (Library) 声明：如ieee, std, work等
- ◆ **实体** (Entity) : I/O Pin
- ◆ **构造体** (Architecture) 或结构体：具体描述电路所要实现的功能

一、库

库是一些常用代码的集合。

- 将常用代码存放到库中
有利于设计的复用和代码共享，也可使代码结构更清晰；
- 库的典型结构：



一个库的基本组成部分

1.1、库的种类

VHDL有3个常用的库：

1) IEEE 库

定义了四个常用的程序包：

- `std_logic_1164` (`std_logic` (8值逻辑) & `std_ulogic` (9值逻辑))
- `std_logic_arith` (signed、unsigned数据类型的算术、比较运算函数)
- `std_logic_signed` (`std_logic_vector`类型数据的一些signed运算操作函数)
- `std_logic_unsigned` (`std_logic_vector`类型数据的一些unsigned运算操作函数)

2) STD 库（默认库）

VHDL的标准资源库，包括数据类型和输入/输出文本等内容。库中包集有：
standard和textio。

3) WORK库（默认库）

当前工作库，当前设计的所有代码都存放在work库中，无需声明。

1.2、库的声明

在使用库之前，首先需要对库进行声明。

用关键字library说明要使用的库，用关键字 use 说明要使用的库中的程序包。

```
LIBRARY library_name;
```

```
USE library_name.package_name.package_parts;
```

库的声明总是放在实体单元前面，默认库可不作说明。

库的作用范围：仅限于所说明的设计实体。

每一个设计实体都必须有自己完整的库说明语句。

库中常用的3个包集:

- `ieee.std_logic_1164`(ieee库)
- `standard`(std库)
- `work`

例:

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
use ieee.std_logic_unsigned.conv_integer;
```

二、实体（ENTITY）

实体：定义电路的输入输出端口或引脚。

端口声明：确定输入、输出端口的数目和类型。

语法结构：

```
ENTITY <entity_name> IS  
    Port (  
        port_name1{, port_name2}: signal_mode  
signal_type;  
        port_name3: signal_mode signal_type;  
        ...)  
END <entity_name>;
```

 

■ 端口的信号模式（signal_mode）：

in：输入型，单向引脚，只读。

out：输出型，单向引脚，不能供电路内部使用。

inout：输入输出型，双向引脚，可读也可写。


buffer：缓冲型，与 out 相似，但可供电路内部使用。



inout的典型结构:


多用于数据总线的设计, 节省引脚数目!

工作原理

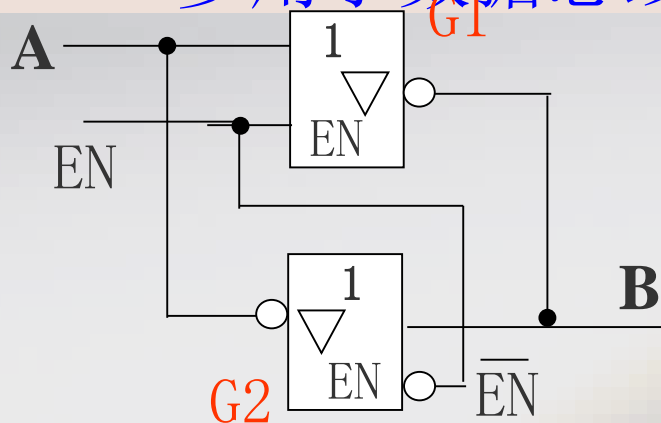

EN	G1	G2	传输结果
1	工作	高阻态	$B = \bar{A}$
0	高阻态	工作	$A = \bar{B}$

out和 buffer 的典型结构: 用法如P112页
out1/out2的使用

 

- 信号的类型：BIT、STD_LOGIC、INTEGER等；
- 实体ENTITY的命名： 不要与VHDL关键字冲突。
- 例子： 基本的与非门——纯组合逻辑


```
ENTITY nand_gate IS
```

```
  PORT (
```

```
    a, b: IN BIT;
```

```
    x: OUT BIT );
```

```
END nand_gate;
```

 

三、构造体（ARCHITECTURE）或结构体

作用：描述电路行为和实现功能，如定义元件及内部的连接关系。

两个组成部分：

- **声明**部分（可选），对数据类型、常量、信号等元素进行声明。

- **代码**部分（BEGIN与END之间）：描述电路的行为或功能。

名称：不能与VHDL关键字冲突，可与ENTITY同名；

构造体的语法：

```
architecture 结构体名称 of 实体名称 is  
    [声明语句]内部信号、常数、  
    数据类型、子程序（函数、过程）、  
    元件等的说明；  
begin  
    （代码）；  
end 结构体名称；
```

注：同一实体的结构体不能同名。定义语句中的常数、信号不能与实体中的端口同名。

■ 构造体举例：

ARCHITECTURE **myarch** OF **nand_gate** IS

BEGIN

x<=a NAND b;


END **myarch**;

例题

■ 例1 带有异步复位端的D触发器——纯时序逻辑

功能描述：

 - $\text{rst} = '1'$ 时，输出 q 置低电平；
- 否则，时钟信号上升沿时输入的值传递给输出 q ；



注意：时序电路 → 电路随着时钟节拍一步一步地顺序工作 → 顺序执行的代码

```
1 -----
2 LIBRARY ieee;
3 USE ieee.std_logic_1164.all;
4 -----
5 ENTITY dff IS
6   PORT(d, clk, rst: IN STD_LOGIC;
7         q: OUT STD_LOGIC);
8 END dff;
9 -----
10 ARCHITECTURE behavior OF dff IS
11 BEGIN
12   PROCESS (rst, clk)
13   BEGIN
14     IF (rst='1') THEN
15       q<='0';
16     ELSIF ( clk'EVENT AND clk='1' ) THEN
17       q<=d;
18     END IF;
19   END PROCESS;
20 END behavior;
21-----
```

注意： VHDL
不区分大小
写！

testbench代码:

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;
```

```
entity testbench_dff is  
end testbench_dff;
```

```
architecture behavior of testbench_dff is
```

```
    component dff is  
        port(d,clk,rst:in std_logic;  
              q:out std_logic);  
    end component;
```

```
    signal d,clk,rst,q:std_logic;
```

```
begin
```

```
    u1: dff port map(d,clk,rst,q);
```

```
    process  
    begin
```

```
        clk<='0';
```

```
        wait for 10 ns;
```

```
        loop
```

```
            clk<=not clk;
```

```
            wait for 5 ns;
```

```
        end loop;
```

```
    end process;
```

```
    d<='0','1' after 10 ns, '0' after 20 ns,
```

```
        '1' after 30 ns, '0' after 40 ns,
```


```
        '1' after 50 ns, '0' after 60 ns,
```

```
        '1' after 70 ns, '0' after 80 ns;
```


```
    rst<='1' after 10 ns,'0' after 20 ns;
```

```
end behavior;
```

例子2.1的仿真波形图

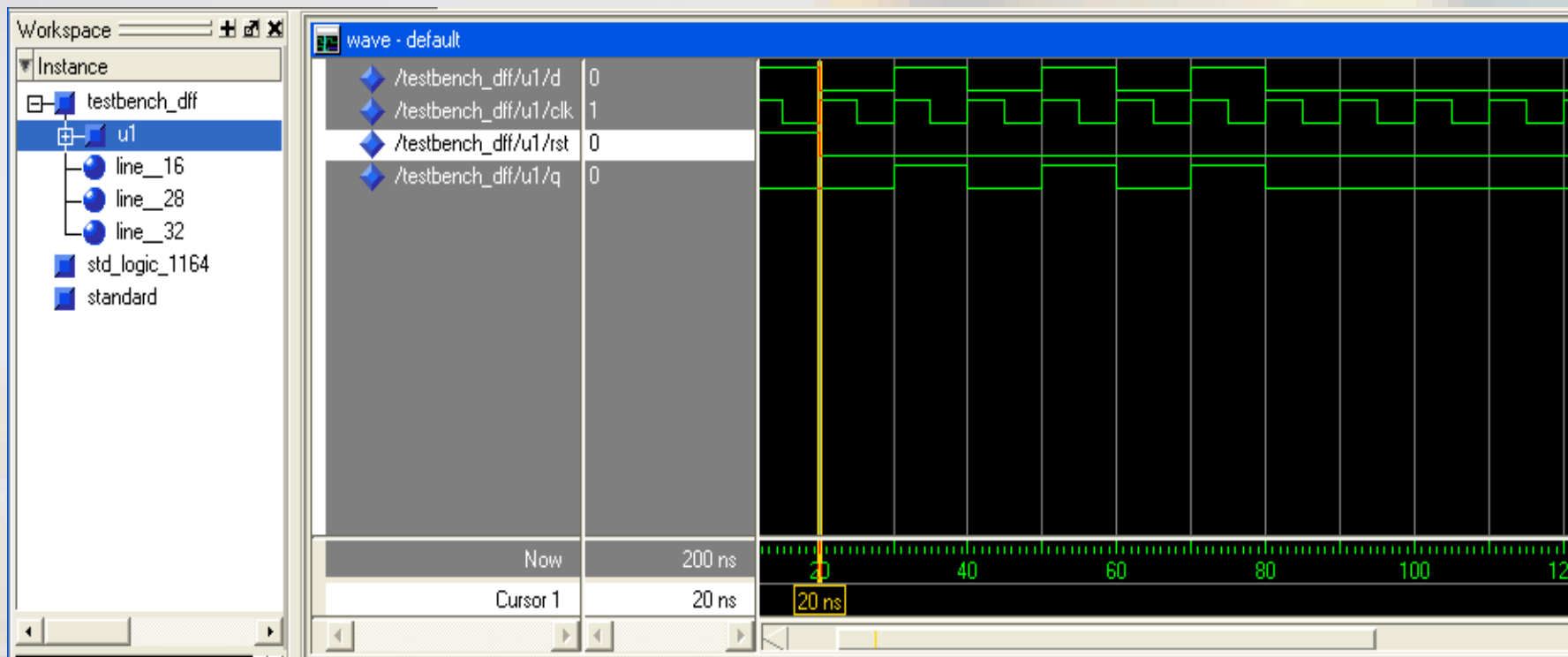

■ 例2 D触发器+与非门——组合逻辑与时序逻辑相结合的电路

 

功能描述:

- 无复位端rst;
- 时钟信号上升沿时a NAND b的结果传递给输出q;


```
-----  
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all;  
1 -----  
2 ENTITY example IS  
3     PORT (a, b, clk: IN BIT;  
4           q: OUT BIT);  
5 END example;  
6 -----  
7 ARCHITECTURE example OF example IS  
8     SIGNAL temp: BIT;  
9 BEGIN  
10    temp<= a NAND b;  
11    PROCESS (clk)  
12        BEGIN  
13            IF (clk'EVENT AND clk='1') THEN    q<= temp ;  
14            END IF;  
15    END PROCESS;  
16 END example;  
17 -----
```

并发执行

testbench代码:

```
entity testbench_dffandnot is
end testbench_dffandnot;
architecture behavior of testbench_dffandnot is
    component dffandnot is
        port(a,b,clk:in bit;
             q:out bit);
    end component;
    signal a,b,clk,q:bit;
begin
    u2: dffandnot port map(a,b,clk,q);
    process
    begin
        clk<='0';
        wait for 10 ns;
        loop
            clk<=not clk;
            wait for 5 ns;
        end loop;    end process;
    a<='0' after 10 ns,'1' after 30 ns,'0' after 40 ns;
    b<='0' after 10 ns,'1' after 20 ns,'0' after 30 ns,'1' after 40 ns;
end behavior;
```

例子2.2的仿真波形图

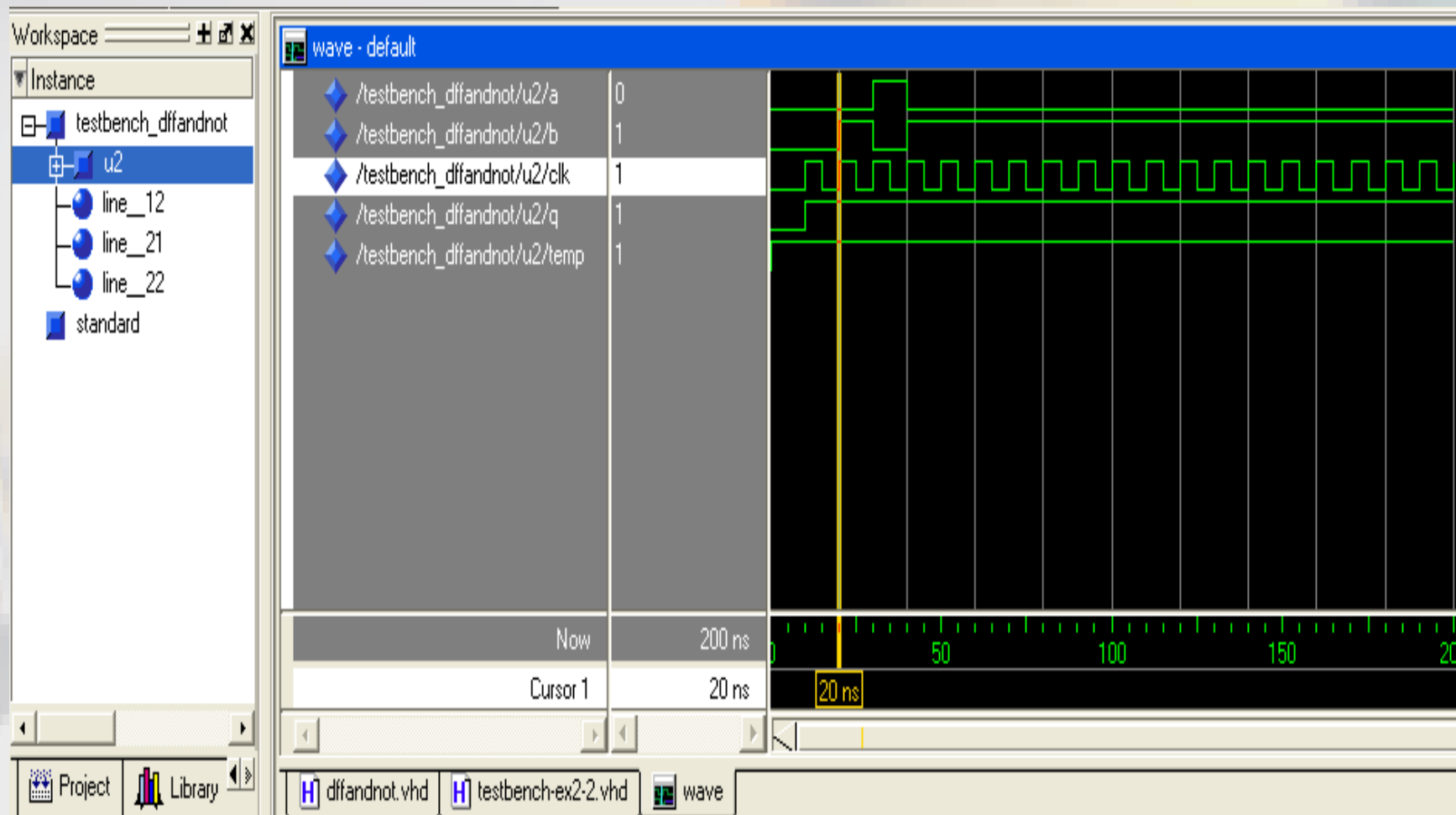

第2章 思考题

1. VHDL中最基本的结构是什么？其作用各是什么？
2. 说明inout、out 和 buffer有何异同点。

课后作业：

2.1 (a)

2.1 (b)