

# 深圳大学实验报告

课程名称： 硬件描述语言及数字系统设计

实验项目名称： 实验四 矩阵键盘扫描

学院： 医学院

专业： 生物医学工程

指导教师： 但果、董磊

报告人： 陈焕鑫 学号： 2016222042 班级： 生工 2 班

实验时间： 2018.11.14

实验报告提交时间： 2018.11.15

教务部制

## 一、实验平台：

安装了 ISE 软件的 PC 计算机  
硬件描述语言及数字系统设计实验平台  
JTAG 下载线

## 二、实验目的：

当你完成整个项目之后，你将会学会一下内容：

- 掌握矩阵键盘的扫描原理
- 了解键盘防抖的原理
- 将矩阵键盘的值显示在数码管上

## 三、实验内容：

用 VHDL 代码描述一个矩阵键盘扫描程序，并编写测试激励进行测试

按照按键防抖电路图，分析按键防抖的原理，并编写 VHDL 代码

将矩阵键盘的按键结果（带防抖程序）显示到七段数码管上

编写引脚约束文件，用 ISE 软件生成 .bit 文件，下载到硬件描述语言及数字系统设计实验平台进行板级验证

## 四、实验原理：

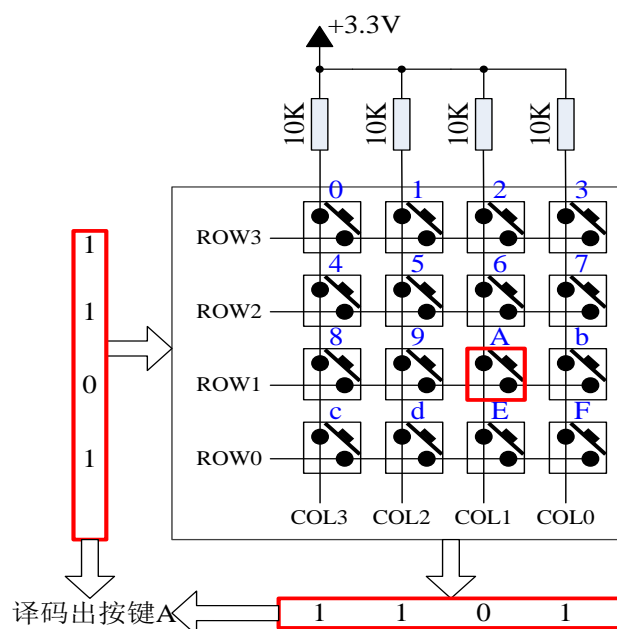


图 4-1 4\*4 矩阵键盘电路图

所谓键盘扫描，就是在键盘的行（或列）依次送入扫描码，以便定位被按下的键，键盘编码是对键盘扫描值译码得到按下键的按键值。ROW3-ROW0 依次按照“0111”，“1011”，“1101”到“1110”的顺序进行循环，表示依次扫描第一行、第二行、第三行和第四行。同时，记录扫描回来的值 COL3-COL0，然后将 ROW3-ROW0 和 COL3-COL0

进行组合译码，就可以得出每个键盘的扫描值。比如，按下 0 号键，那么在扫描第一行（也就是 ROW3-ROW0 为“1000”）的时候 COL3 就为“0”，COL1-COL3 为“111”，如下图所示，这样（ROW3-ROW0，COL3-COL0）就是“01110111”，译码后就是“0”。

图 4-2 所示的是实验矩阵键盘扫描的原理图，虚框内是 FPGA 内部电路图，在这里要特别注意 FPGA 内部电路图中，s\_row 信号和 s\_row\_reg 信号之间有个寄存器，这个寄存器是为了和消抖电路产生的延迟保持一致。

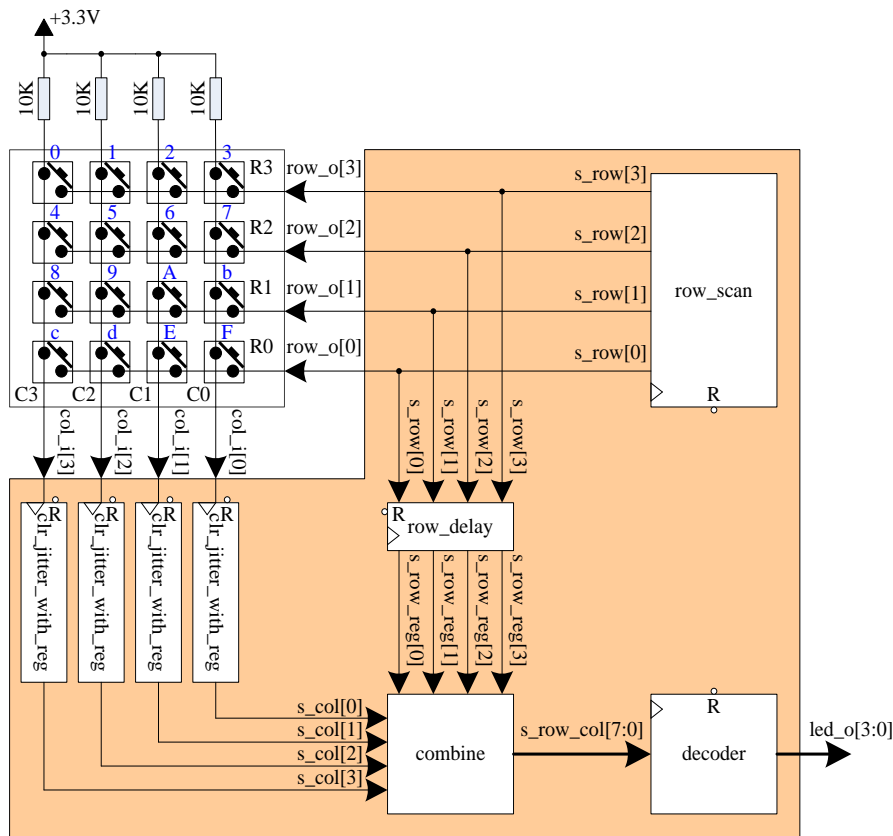


图 4-2 实验矩阵键盘原理图

现在电子元器件市场上有的按键，绝大多数都是机械式的开关结构，而机械式开关的核心部件为弹性金属簧片，因而在开关切换的瞬间会在接触点出现来回弹跳的现象。虽然只是进行了一次按键，结果在按键信号稳定的前后出现了多个脉冲，如图 2-32 所示的原始波形。对于原始波形，画一条中轴线，将中轴线以上的信号视为高电平，将中轴线以下的信号视为低电平，这样就出现了如图 2-32 所示的理想化波形。如果将这样的信号直接送给微处理器扫描采集的话，就可能把按键稳定前后出现的脉冲信号当作按键信号，这就出现人为的一次按键但微处理器以为多次按键现象。为了确保按键识别的准确性，在按键信号抖动的情况下不能进入状态输入，为此就必须对按键进行消抖处理，消除抖动时不稳定、随机的电压信号。机械式按键的抖动次数、抖动时间、抖动波形都是随机的。不同类型的按键其最长抖动时间也有差别，抖动时间的长短和按键的机械特性有关，一般为 5~10ms，而一般人按键的时间大于 100ms。

 


图 4-3 按键按下的波形

消抖原理正是基于这两个时间参数的差异，取一个中间值（例如 50ms）作为界限，周期小于 50ms 的视为抖动脉冲，而周期大于 50ms 的视为按键信号。

## 五、实验方法步骤及 VHDL 代码：

根据分频原理进行代码设计，设计一个产生 50Hz 的时钟信号。

具体的 VHDL 代码如下所示：

```
--模块名称：clk_gen_50hz
--摘要提示：
--当前版本：1.0.0
--模块作者：
--完成日期：20xx 年 xx 月 xx 日
--内容提要：
--需要注意：

--取代版本：
--模块作者：
--完成日期：
--修改内容：
--修改文件：

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity clk_gen_50hz is
    generic(
        CNT_MAX : integer := 1000000; --计数的最大值
        CNT_HALF : integer := 500000 --计数最大值的一半
    );

    Port ( clk_i : in STD_LOGIC; --时钟信号输入端
```

```

        rst_n_i : in  STD_LOGIC;    --复位信号输入端
        clk_o   : out STD_LOGIC     --时钟信号输出端
    );
end clk_gen_50hz;

architecture rtl of clk_gen_50hz is
    signal s_cnt : integer range 0 to CNT_MAX := 0;
begin
    process(clk_i, rst_n_i, s_cnt)
    begin
        if(rst_n_i = '0') then      --复位信号优先级别较高
            s_cnt <= 0;
            clk_o <= '0';
        elsif rising_edge(clk_i) then --每来一个时钟信号上升沿
            if(s_cnt = CNT_MAX) then  --计数到最大值
                s_cnt <= 0;           --重新开始计数
                clk_o <= '0';        --时钟输出信号拉低
            elsif(s_cnt = CNT_HALF) then --计数到一半时
                s_cnt <= s_cnt + 1;   --计数值加 1
                clk_o <= '1';        --时钟信号输出拉高
            else
                s_cnt <= s_cnt + 1;   --计数值加 1
            end if;
        end if;
    end process;
end rtl;

```

行扫描模块，每接收到一次时钟信号就转换一次输出，输出在“1110”到“0111”之间反复循环。

-----

--模块名称: row\_scan

--摘要提示:

--当前版本: 1.0.0

--模块作者:

--完成日期: 20xx 年 xx 月 xx 日

--内容提要:

--需要注意:

-----

--取代版本:

--模块作者:

--完成日期:

--修改内容:

--修改文件:

```
-----  
  
library IEEE;  
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;  
  
entity row_scan is  
    Port ( clk_i : in  STD_LOGIC;    --时钟信号输入端  
          rst_n_i : in  STD_LOGIC;    --时钟信号输出端  
          row_o : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0) --行扫描端  
    );  
end row_scan;  
  
architecture rtl of row_scan is  
  
    component clk_gen_50hz is    --声明 20hz 时钟信号发生器  
        port(  
            clk_i : in  STD_LOGIC;  
            rst_n_i : in  STD_LOGIC;  
            clk_o : out STD_LOGIC  
        );  
    end component;  
  
    signal s_clk_50hz : std_logic;  
    signal s_row      : std_logic_vector(3 downto 0);  
  
begin  
  
    i_clk_gen_50hz : clk_gen_50hz  
    port map(  
        clk_i  => clk_i,  
        rst_n_i => rst_n_i,  
        clk_o  => s_clk_50hz  
    );  
  
    process(s_clk_50hz, rst_n_i, s_row)  
    begin  
        if(rst_n_i = '0')then    --如果复位信号有效  
            s_row <= "1110";  
        elsif rising_edge(s_clk_50hz) then --如果在时钟上升沿  
            s_row <= s_row(0) & s_row(3 downto 1);  
        end if;  
    end process;  
  
    row_o <= s_row;
```

```
end rtl;
```

延迟模块，因为列输入与行扫描之间存在一个周期的延迟，所以需要人为地把行状态延迟一个周期，才能和列的状态匹配。

---

```
--模块名称: row_delay
```

```
--摘要提示:
```

```
--当前版本: 1.0.0
```

```
--模块作者:
```

```
--完成日期: 20xx 年 xx 月 xx 日
```

```
--内容提要:
```

```
--需要注意:
```

---

```
--取代版本:
```

```
--模块作者:
```

```
--完成日期:
```

```
--修改内容:
```

```
--修改文件:
```

---

```
library IEEE;
```

```
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
```

```
entity row_delay is
```

```
    Port ( clk_i : in  STD_LOGIC;  --时钟信号输入端
```

```
          rst_n_i : in  STD_LOGIC;  --复位信号输入端
```

```
          row_i   : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);  --延时前的信号
```

```
          row_reg_o : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0) --延时后的信号
```

```
    );
```

```
end row_delay;
```

```
architecture rtl of row_delay is
```

```
    component clk_gen_50hz is  --声明 50hz 信号发生器
```

```
    port(
```

```
        clk_i : in  STD_LOGIC;
```

```
        rst_n_i : in  STD_LOGIC;
```

```
        clk_o : out STD_LOGIC
```

```
    );
```

```
end component;
```

```
signal s_clk_50hz : std_logic;
```

```

begin
    i_clk_gen_50hz : clk_gen_50hz
    port map(
        clk_i    => clk_i,
        rst_n_i  => rst_n_i,
        clk_o    => s_clk_50hz
    );

    process(s_clk_50hz, rst_n_i, row_i)
    begin
        if(rst_n_i = '0')then      --如果复位信号有效
            row_reg_o <= "0000";
        elsif rising_edge(s_clk_50hz)then  --如果在时钟信号上升沿
            row_reg_o <= row_i;
        end if;
    end process;

end rtl;

```

将行和列采集到的状态拼接成八位，然后输出到译码器中进行译码。

---

```

--模块名称: combine
--摘要提示:
--当前版本: 1.0.0
--模块作者:
--完成日期: 20xx 年 xx 月 xx 日
--内容提要:
--需要注意:

```

---

```

--取代版本:
--模块作者:
--完成日期:
--修改内容:
--修改文件:

```

---

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity combine is
    Port ( row_i : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); --行输入
          col_i : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); --列输入
          row_col_o : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) --结果
    );

```



```

end combine;

architecture rtl of combine is

begin
    row_col_o <= row_i & col_i;

end rtl;

```

按键去抖模块，利用两个寄存器，消除按键的抖动。

```

--模块名称: clr_jitter_with_reg
--摘要提示:
--当前版本: 1.0.0
--模块作者:
--完成日期: 20xx 年 xx 月 xx 日
--内容提要:
--需要注意:

```

```

--取代版本:
--模块作者:
--完成日期:
--修改内容:
--修改文件:

```

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity clr_jitter_with_reg is
    Port ( clk_50mhz_i : in  STD_LOGIC;  --50mhz 时钟输入端口
          rst_n_i      : in  STD_LOGIC;   --复位信号输入端口
          button_i      : in  STD_LOGIC;   --按键输入
          button_o      : out STD_LOGIC    --去抖输出
    );
end clr_jitter_with_reg;

architecture rtl of clr_jitter_with_reg is

    component clk_gen_50hz is
        port(
            clk_i : in  STD_LOGIC;      --时钟信号输入端口
            rst_n_i : in  STD_LOGIC;    --复位信号输入端口
            clk_o : out STD_LOGIC        --时钟信号输出端口

```

```

    );
end component;

signal s_clk_50hz : std_logic;
signal x          : std_logic;
signal y          : std_logic;
begin
    i_clk_gen_50hz : clk_gen_50hz
    port map(
        clk_i  => clk_50mhz_i,
        rst_n_i => rst_n_i,
        clk_o  => s_clk_50hz
    );

    process(s_clk_50hz, rst_n_i, button_i)
    begin
        if(rst_n_i = '0') then
            x <= '0';
        elsif rising_edge(s_clk_50hz) then
            x <= button_i;
        end if;
    end process;

    process(s_clk_50hz, rst_n_i, x)
    begin
        if(rst_n_i = '0') then
            y <= '0';
        elsif rising_edge(s_clk_50hz) then
            y <= x;
        end if;
    end process;

    button_o <= not((not x) and y);

end rtl;

```

对各个模块进行整合，组成成矩阵键盘。

---

```

--模块名称: Key4x4
--摘要提示:
--当前版本: 1.0.0
--模块作者:
--完成日期: 20xx 年 xx 月 xx 日

```

--内容提要:

--需要注意:

-----  
--取代版本:

--模块作者:

--完成日期:

--修改内容:

--修改文件:

-----  
**library** IEEE;

**use** IEEE.STD\_LOGIC\_1164.**ALL**;

**use** ieee.std\_logic\_arith.**all**;

**use** ieee.std\_logic\_unsigned.**all**;

**entity** Key4x4 **is**

**Port** ( clk\_50mhz\_i : **in** STD\_LOGIC; --系统时钟

          rst\_n\_i : **in** STD\_LOGIC; --复位信号

          col\_i : **in** STD\_LOGIC\_VECTOR(3 **downto** 0); --列输入

          row\_o : **out** STD\_LOGIC\_VECTOR(3 **downto** 0); --行输出

          led\_o : **out** STD\_LOGIC\_VECTOR (3 **downto** 0) --led 输出

);

**end** Key4x4;

**architecture** rtl **of** Key4x4 **is**

**component** clr\_jitter\_with\_reg **is**

**port**(

        clk\_50mhz\_i : **in** STD\_LOGIC;

        rst\_n\_i : **in** STD\_LOGIC;

        button\_i : **in** STD\_LOGIC;

        button\_o : **out** STD\_LOGIC

);

**end component**;

**component** row\_scan **is**

**port**(

        clk\_i : **in** STD\_LOGIC;

        rst\_n\_i : **in** STD\_LOGIC;

        row\_o : **out** STD\_LOGIC\_VECTOR (3 **downto** 0)

);

**end component**;

**component** row\_delay **is**

**port**(

```

    clk_i : in STD_LOGIC;
    rst_n_i : in STD_LOGIC;
    row_i : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
    row_reg_o : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)
);
end component;

component combine is
port(
    row_i : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
    col_i : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
    row_col_o : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0)
);
end component;

component decoder is
port(
    clk_i : in STD_LOGIC;
    rst_n_i : in STD_LOGIC;
    row_col_i : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
    led_o : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)
);
end component;

signal s_row : std_logic_vector(3 downto 0);
signal s_col : std_logic_vector(3 downto 0);
signal s_row_reg : std_logic_vector(3 downto 0);
signal s_row_col : std_logic_vector(7 downto 0);

begin
    i_row_scan : row_scan
port map(
    clk_i => clk_50mhz_i,
    rst_n_i => rst_n_i,
    row_o => s_row
);

    row_o <= s_row;

    i_row_delay : row_delay
port map(
    clk_i => clk_50mhz_i,
    rst_n_i => rst_n_i,
    row_i => s_row,

```

```


    row_reg_o => s_row_reg
);
i_clr_jitter_with_reg0 : clr_jitter_with_reg
port map(
    clk_50mhz_i => clk_50mhz_i,
    rst_n_i => rst_n_i,
    button_i => col_i(0),
    button_o => s_col(0)
);
i_clr_jitter_with_reg1 : clr_jitter_with_reg
port map(
    clk_50mhz_i => clk_50mhz_i,
    rst_n_i => rst_n_i,
    button_i => col_i(1),
    button_o => s_col(1)
);
i_clr_jitter_with_reg2 : clr_jitter_with_reg
port map(
    clk_50mhz_i => clk_50mhz_i,
    rst_n_i => rst_n_i,
    button_i => col_i(2),
    button_o => s_col(2)
);
i_clr_jitter_with_reg3 : clr_jitter_with_reg
port map(
    clk_50mhz_i => clk_50mhz_i,
    rst_n_i => rst_n_i,
    button_i => col_i(3),
    button_o => s_col(3)
);
i_combine : combine
port map(
    row_i => s_row_reg,
    col_i => s_col,
    row_col_o => s_row_col
);
i_decoder : decoder
port map(
    clk_i => clk_50mhz_i,
    rst_n_i => rst_n_i,
    row_col_i => s_row_col,
    led_o => led_o
);
end rtl;

```

### RTL 级电路综合:



50Hz 时钟信号发生器电路图:

 

row\_scan 行扫描电路图：

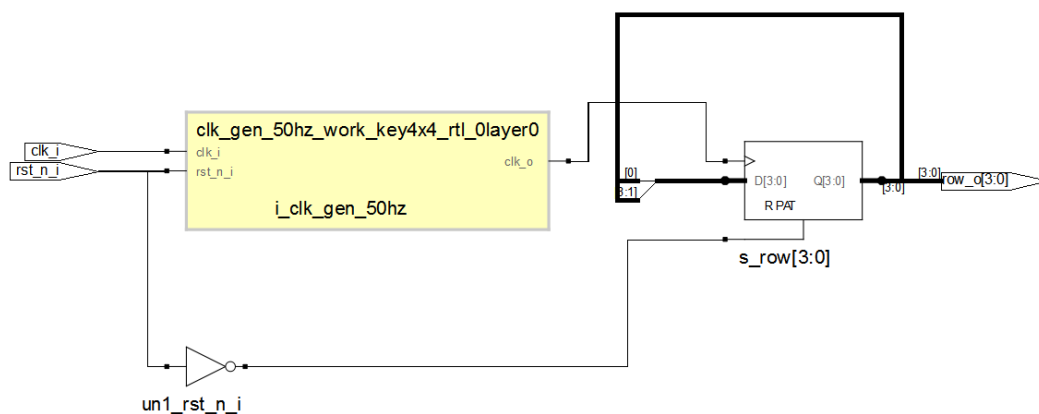


图 6-3 行扫描电路

row\_delay 行延迟电路图：

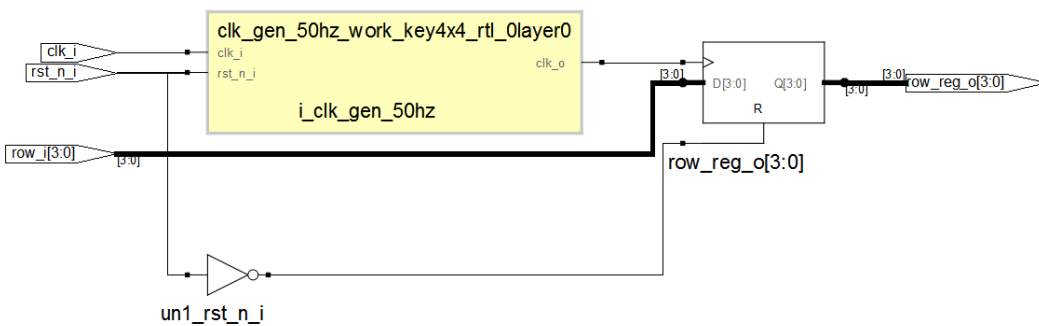


图 6-4 行延迟电路

按键消抖电路图：

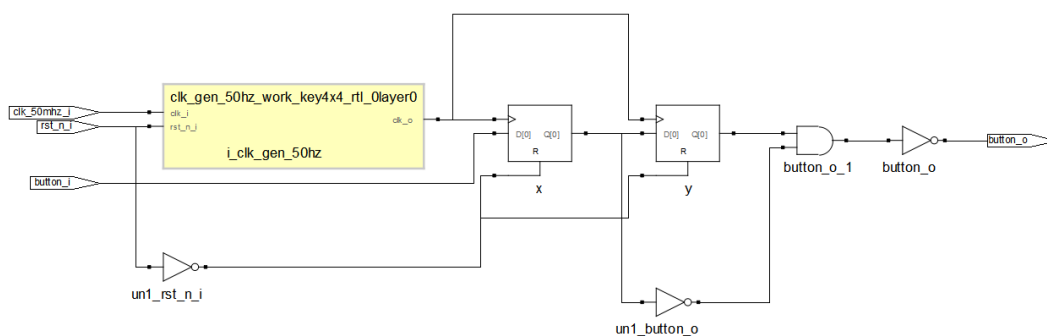


图 6-5 按键消抖电路

译码器电路图：

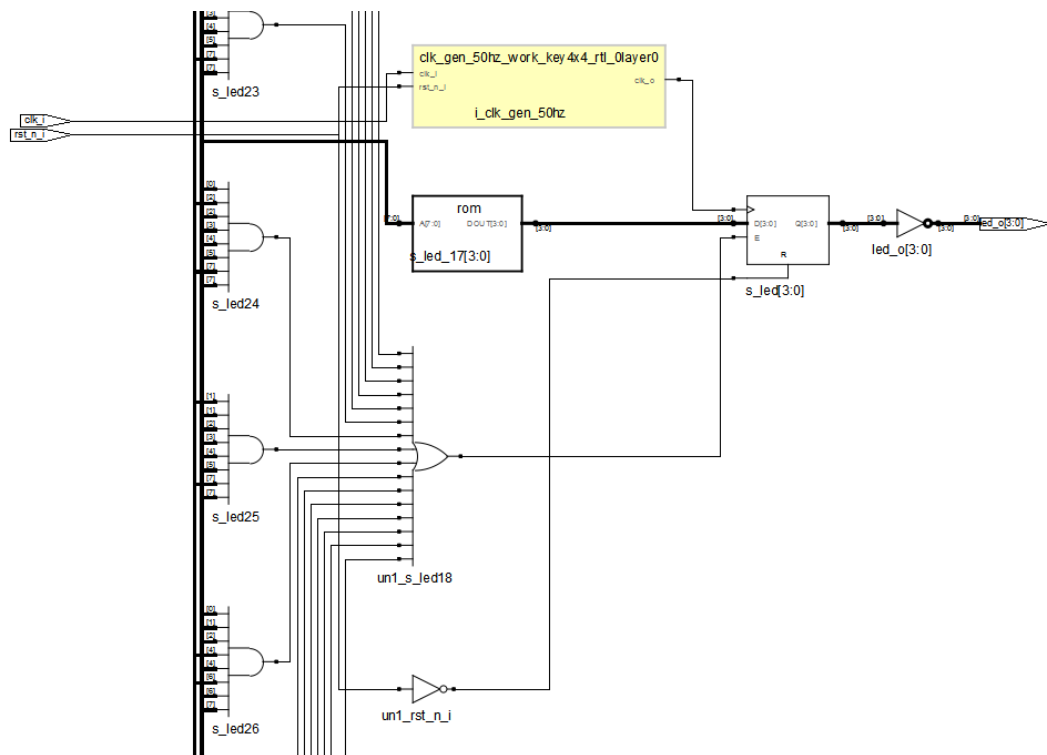


图 6-6 整体 RTL 级电路

## 2、电路仿真

测试激励 Test Bench 代码如下：

```
--模块名称：combine_tb
--摘要提示：combine 测试激励
--当前版本：1.0.0
--模块作者：
--完成日期：2018 年 9 月 19 日
--内容提要：
--需要注意：
```

```
--取代版本：
--模块作者：
--完成日期：
--修改内容：
--修改文件：
```

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;

ENTITY combine_tb IS
END combine_tb;

ARCHITECTURE behavior OF combine_tb IS
```



```

-- Component Declaration for the Unit Under Test (UUT)

COMPONENT combine
PORT (
    row_i : IN  std_logic_vector(3 downto 0);
    col_i : IN  std_logic_vector(3 downto 0);
    row_col_o : OUT std_logic_vector(7 downto 0)
);
END COMPONENT;

--Inputs
signal row_i : std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0');
signal col_i : std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0');

--Outputs
signal row_col_o : std_logic_vector(7 downto 0);
-- No clocks detected in port list. Replace <clock> below with
-- appropriate port name

BEGIN

-- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
 uut: combine PORT MAP (
    row_i => row_i,
    col_i => col_i,
    row_col_o => row_col_o
);

-- Stimulus process
stim_proc: process
begin
    -- hold reset state for 100 ns.
    wait for 100 ns;

    row_i <= "0111";
    col_i <= "1011";

    -- insert stimulus here

    wait;
end process;

```

END;

仿真结果如下图所示：

combine 电路的仿真结果如图所示：

 


图 6-7 combine 电路仿真

--模块名称: row\_scan\_tb  
--摘要提示: 行扫描测试激励  
--当前版本: 1.0.0  
--模块作者:  
--完成日期: 2018 年 9 月 19 日  
--内容提要:  
--需要注意:

--取代版本:  
--模块作者:  
--完成日期:  
--修改内容:  
--修改文件:

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;

ENTITY row_scan_tb IS
END row_scan_tb;

ARCHITECTURE behavior OF row_scan_tb IS

    -- Component Declaration for the Unit Under Test (UUT)

    COMPONENT row_scan
    PORT (
        clk_i : IN std_logic;
        rst_n_i : IN std_logic;
        row_o : OUT std_logic_vector(3 downto 0)
```

```

    );
END COMPONENT;

--Inputs
signal clk_i : std_logic := '0';
signal rst_n_i : std_logic := '0';

--Outputs
signal row_o : std_logic_vector(3 downto 0);

-- Clock period definitions
constant clk_i_period : time := 10 ns;

BEGIN

-- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
uut: row_scan PORT MAP (
    clk_i => clk_i,
    rst_n_i => rst_n_i,
    row_o => row_o
);

-- Clock process definitions
clk_i_process :process
begin
    clk_i <= '0';
    wait for clk_i_period/2;
    clk_i <= '1';
    wait for clk_i_period/2;
end process;

-- Stimulus process
stim_proc: process
begin
    -- hold reset state for 100 ns.
    wait for 100 ns;
    rst_n_i <= '1';
    wait for clk_i_period*10;

    -- insert stimulus here

```

```
wait;
end process;
```

```
END;
```

仿真结果如下图所示：

row\_scan 电路的仿真结果：

 


图 6-8 row\_scan 电路的仿真

```
--模块名称: row_delay_tb
--摘要提示: 行延迟测试激励
--当前版本: 1.0.0
--模块作者:
--完成日期: 2018 年 9 月 19 日
--内容提要:
--需要注意:
```

```
--取代版本:
--模块作者:
--完成日期:
--修改内容:
--修改文件:
```

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;

ENTITY row_delay_tb IS
END row_delay_tb;

ARCHITECTURE behavior OF row_delay_tb IS

    -- Component Declaration for the Unit Under Test (UUT)

    COMPONENT row_delay
    PORT (
        clk_i : IN std_logic;
        rst_n_i : IN std_logic;
        row_i : IN std_logic_vector(3 downto 0);
        row_reg_o : OUT std_logic_vector(3 downto 0)
    );
```

```

END COMPONENT;

--Inputs
signal clk_i : std_logic := '0';
signal rst_n_i : std_logic := '0';
signal row_i : std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0');

--Outputs
signal row_reg_o : std_logic_vector(3 downto 0);

-- Clock period definitions
constant clk_i_period : time := 10 ns;

BEGIN

-- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
uut: row_delay PORT MAP (
    clk_i => clk_i,
    rst_n_i => rst_n_i,
    row_i => row_i,
    row_reg_o => row_reg_o
);

-- Clock process definitions
clk_i_process :process
begin
    clk_i <= '0';
    wait for clk_i_period/2;
    clk_i <= '1';
    wait for clk_i_period/2;
end process;

-- Stimulus process
stim_proc: process
begin
    -- hold reset state for 100 ns.
    wait for 100 ns;
    rst_n_i <= '1';
    wait for clk_i_period*1000000;
    row_i <= "0111";
    wait for clk_i_period*1000000;
    row_i <= "1011";
    wait for clk_i_period*1000000;
    row_i <= "1101";

```

```
wait for clk_i_period*1000000;
row_i <= "1110";
wait for clk_i_period*1000000;
row_i <= "0111";
wait for clk_i_period*1000000;
row_i <= "1011";

-- insert stimulus here

wait;
end process;
END;
```

仿真结果如下图所示：  
row\_delay 电路的仿真结果：

 


图 6-9 row\_delay 电路的仿真

--模块名称: decoder\_tb  
--摘要提示: 译码器测试激励  
--当前版本: 1.0.0  
--模块作者:  
--完成日期: 2018 年 9 月 19 日  
--内容提要:  
--需要注意:

--取代版本:  
--模块作者:  
--完成日期:  
--修改内容:  
--修改文件:

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;

ENTITY decoder_tb IS
END decoder_tb;

ARCHITECTURE behavior OF decoder_tb IS

    -- Component Declaration for the Unit Under Test (UUT)
```

```

COMPONENT decoder
PORT (
    clk_i : IN  std_logic;
    rst_n_i : IN  std_logic;
    row_col_i : IN  std_logic_vector(7 downto 0);
    led_o : OUT  std_logic_vector(3 downto 0)
);
END COMPONENT;

--Inputs
signal clk_i : std_logic := '0';
signal rst_n_i : std_logic := '0';
signal row_col_i : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0');

--Outputs
signal led_o : std_logic_vector(3 downto 0);

-- Clock period definitions
constant clk_i_period : time := 10 ns;

BEGIN

-- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
uut: decoder PORT MAP (
    clk_i => clk_i,
    rst_n_i => rst_n_i,
    row_col_i => row_col_i,
    led_o => led_o
);

-- Clock process definitions
clk_i_process :process
begin
    clk_i <= '0';
    wait for clk_i_period/2;
    clk_i <= '1';
    wait for clk_i_period/2;
end process;

-- Stimulus process
stim_proc: process

```

```

begin
    -- hold reset state for 100 ns.
    wait for 100 ns;
    rst_n_i <= '1';
    wait for clk_i_period*1000000;
    row_col_i <= "01110111";
    wait for clk_i_period*1000000;
    row_col_i <= "01111011";
    wait for clk_i_period*1000000;
    row_col_i <= "10110111";
    wait for clk_i_period*1000000;
    row_col_i <= "10111110";
    wait for clk_i_period*1000000;
    row_col_i <= "11011011";
    wait for clk_i_period*1000000;
    row_col_i <= "11100111";
    wait for clk_i_period*1000000;
    row_col_i <= "11101011";
    -- insert stimulus here

    wait;
end process;

```

END;

仿真结果如下图所示：

decoder 电路的仿真结果：

 


图 6-10 decoder 电路的仿真



## 七、FPGA 板级验证及结果分析

1、在工程中加入引脚约束文件，代码如下

```
##-----  
##模块名称: Key4x4.ucf  
##摘要提示:  
##当前版本: 1.0.0  
##模块作者:  
##完成日期: 20xx 年 xx 月 xx 日  
##内容提要:  
##需要注意:  
##-----  
##取代版本:  
##模块作者:  
##完成日期:  
##修改内容:  
##修改文件:  
##-----  
Net "clk_50mhz_i" LOC=P129; #系统时钟  
Net "rst_n_i" LOC=P85; #复位  
  
Net "col_i<3>" LOC=P74;  
Net "col_i<2>" LOC=P75;  
Net "col_i<1>" LOC=P77;  
Net "col_i<0>" LOC=P82;  
  
Net "row_o<0>" LOC=P76;  
Net "row_o<1>" LOC=P81;  
Net "row_o<2>" LOC=P83;  
Net "row_o<3>" LOC=P86;  
  
Net "led_o<3>" LOC=P104;  
Net "led_o<2>" LOC=P105;  
Net "led_o<1>" LOC=P98;  
Net "led_o<0>" LOC=P103;  
  
Net "col_i<3>" PULLUP;  
Net "col_i<2>" PULLUP;  
Net "col_i<1>" PULLUP;  
Net "col_i<0>" PULLUP;
```

综合之后生成 bit 文件烧进试验箱中观察到如下图所示的现象:



图 7-1 按下按键 1 现象



图 7-2 按下按键 15 现象

当按下矩阵键盘上的按键的时候，四盏 LED 灯会按照按下的按键的位置（0~15）的二进制来点亮。当按下按键 1 时，LED0~3 的点亮顺序为 0001，如图 7-1 所示。而当按下按键 15 时，LED0~3 的点亮顺序为 1111，全亮，如图 7-2 所示。

当按下复位键时，四盏 LED 灯全部熄灭，如图 7-3 所示。



图 7-3 按下复位键现象

## 八、实验总结：

通过这次实验的学习，我掌握了矩阵键盘的扫描原理，了解了按键防抖的原理，学会了利用 FPGA 芯片的 50MHz 的时钟来产生自己需要的时钟信号，即掌握了分频的方法。同时，我还学会了编写译码器和按键防抖的模块，完成了将矩阵键盘的值显示在 LED 灯上的实验。

指导教师批阅意见：

成绩评定：

指导教师签字：

年 月 日

备注：

- 注： 1、报告内的项目或内容设置，可根据实际情况加以调整和补充。  
2、教师批改学生实验报告时间应在学生提交实验报告时间后 10 日内。